


$$XOR = \oplus$$

$$J_0 = Q_1 \oplus Q_2$$

$$K_0 = \overline{Q_0} \overline{Q_2}$$

$$T_1 = \overline{X} \overline{Q_1}$$

$$D_2 = Q_1 \oplus \overline{Q_0}$$

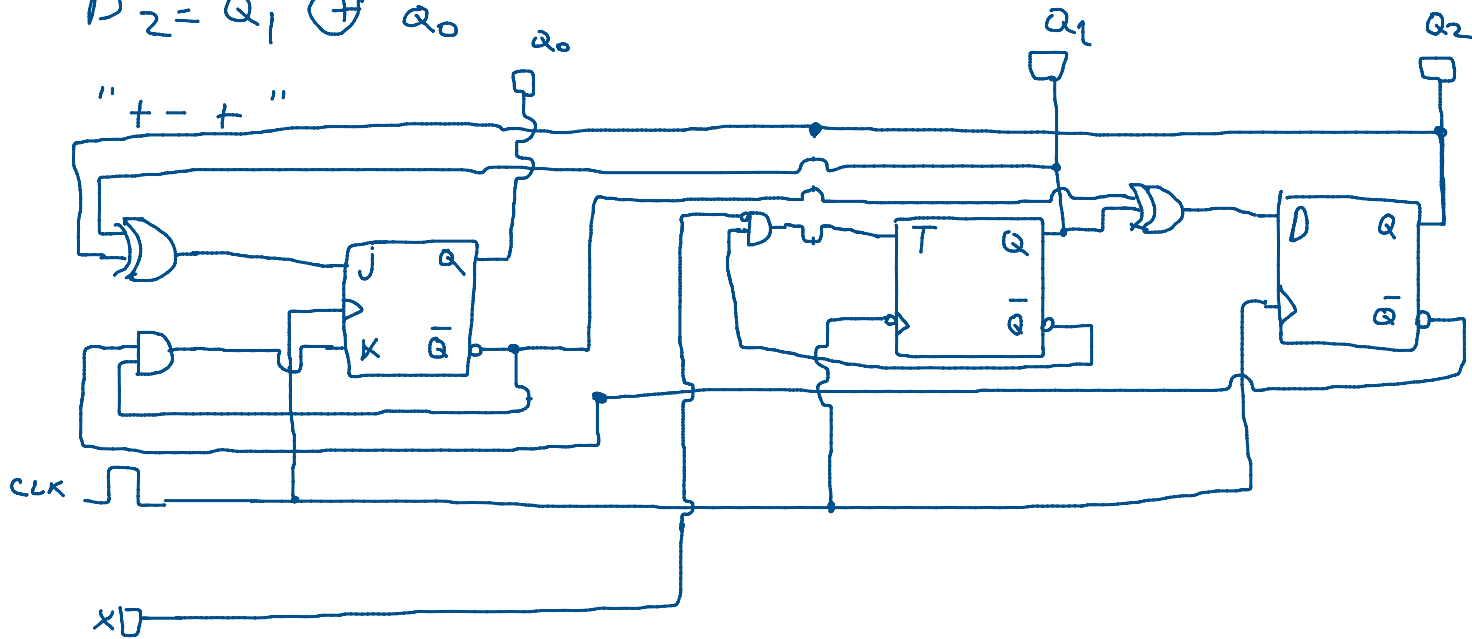

X	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub> <sup>*</sup>	Q <sub>0</sub> <sup>*</sup>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0

$$D_1 = \overline{X} Q_0 + X \overline{Q_1}$$

$$D_0 = \overline{X} Q_0 + X \overline{Q_0}$$

$$D_1 = \overline{X} Q_0 + X \overline{Q_1}$$

$y$	$x$	0	1	$Q_0$	$x$	0	1
$Q_1 Q_0$		x	x			x	x
0 0 $\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$		0	1	$\bar{Q}_1 \bar{Q}_0$		0	1
0 1 $\bar{Q}_1 Q_0$		1	1	$\bar{Q}_1 Q_0$		1	0
1 1 $Q_1 Q_0$		1	0	$Q_1 Q_0$		1	0
1 0 $Q_1 \bar{Q}_0$		0	0	$Q_1 \bar{Q}_0$		0	1

