
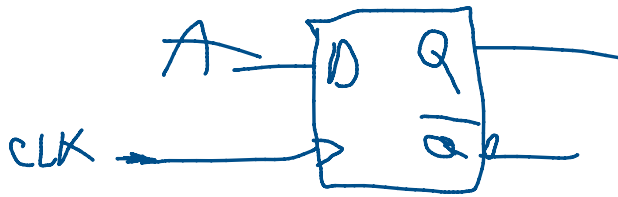


D flip-flop

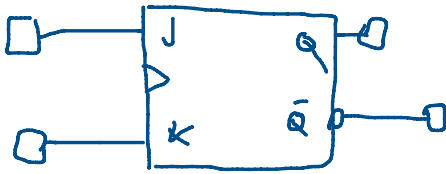


D	Q
0	0
1	1

JK Flip-flop





J	K	Q
0	0	Q _{ant}
0	1	0 (Reset)
1	0	1 (Set)
1	1	\bar{Q} / Toggle


T flip-flop

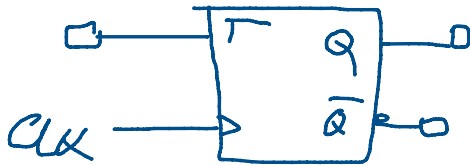

T	Q
0	Q _{ant}
1	\bar{Q} / Toggle

result:

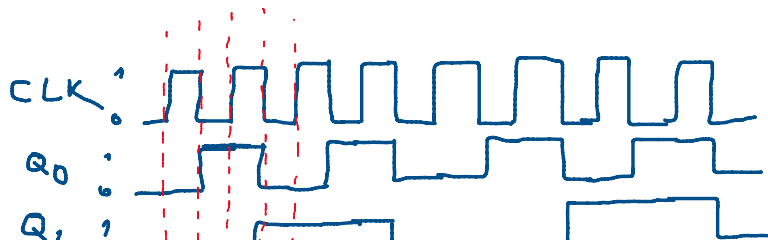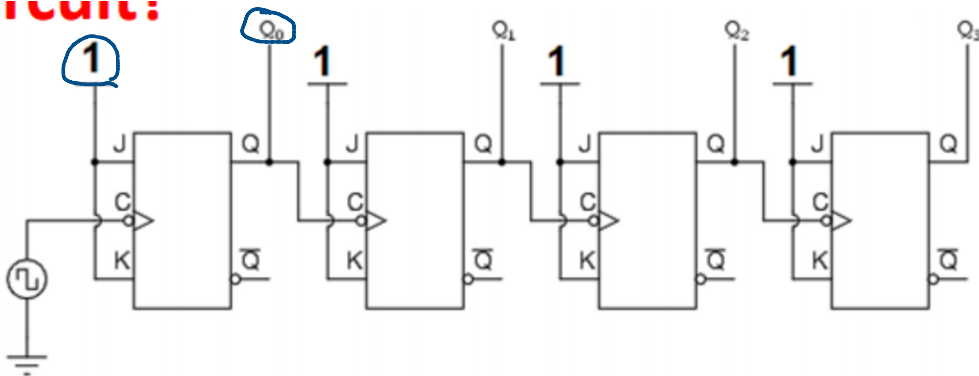

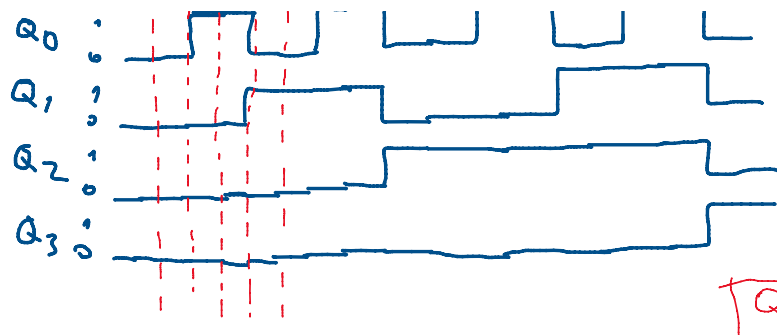

5-7-2-5

3-6-4-0-1-6

Q	Q _{sum}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

#	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	1	1	0	1	X	1	X	X	1
2	0	1	0	1	0	1	1	X	X	1	1	X
3	0	1	1	1	1	0	1	X	X	0	X	1
4	1	0	0	0	0	0	X	1	0	X	0	X
5	1	0	1	1	1	1	X	0	1	X	X	0
6	1	1	0	1	0	0	X	0	X	1	0	X
7	1	1	1	0	1	0	X	1	X	0	X	1

12) $\frac{Q_2}{Q_1 Q_0}$ $\overline{Q_2}$ Q_2

0 0	$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	0	X
0 1	$\overline{Q_1} Q_0$	1	X
1 1	$Q_1 Q_0$	1	X
1 0	$Q_1 \overline{Q_0}$	1	X

$$J_2 = Q_0 + Q_1$$

12) $\frac{Q_2}{Q_1 Q_0}$ $\overline{Q_2}$ Q_2

$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	X	1
$\overline{Q_1} Q_0$	X	0
$Q_1 Q_0$	X	1
$Q_1 \overline{Q_0}$	X	0

$$K_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0} + Q_1 Q_0$$

11) $\frac{Q_2}{Q_1 Q_0}$ $\overline{Q_2}$ Q_2

$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	0	1
$\overline{Q_1} Q_0$	1	1
$Q_1 Q_0$	1	1
$Q_1 \overline{Q_0}$	1	1

$\overline{Q_1} \overline{Q_0}$	0	0	
$Q_1 Q_0$	1	1	$j_1 = Q_0$
$Q_1 Q_0$	X	X	
$Q_1 \overline{Q_0}$	X	X	

$$K_1 = \overline{Q_0}$$

$$J_0 = \overline{Q_2}$$

$$K_0 = Q_0 + Q_1$$